

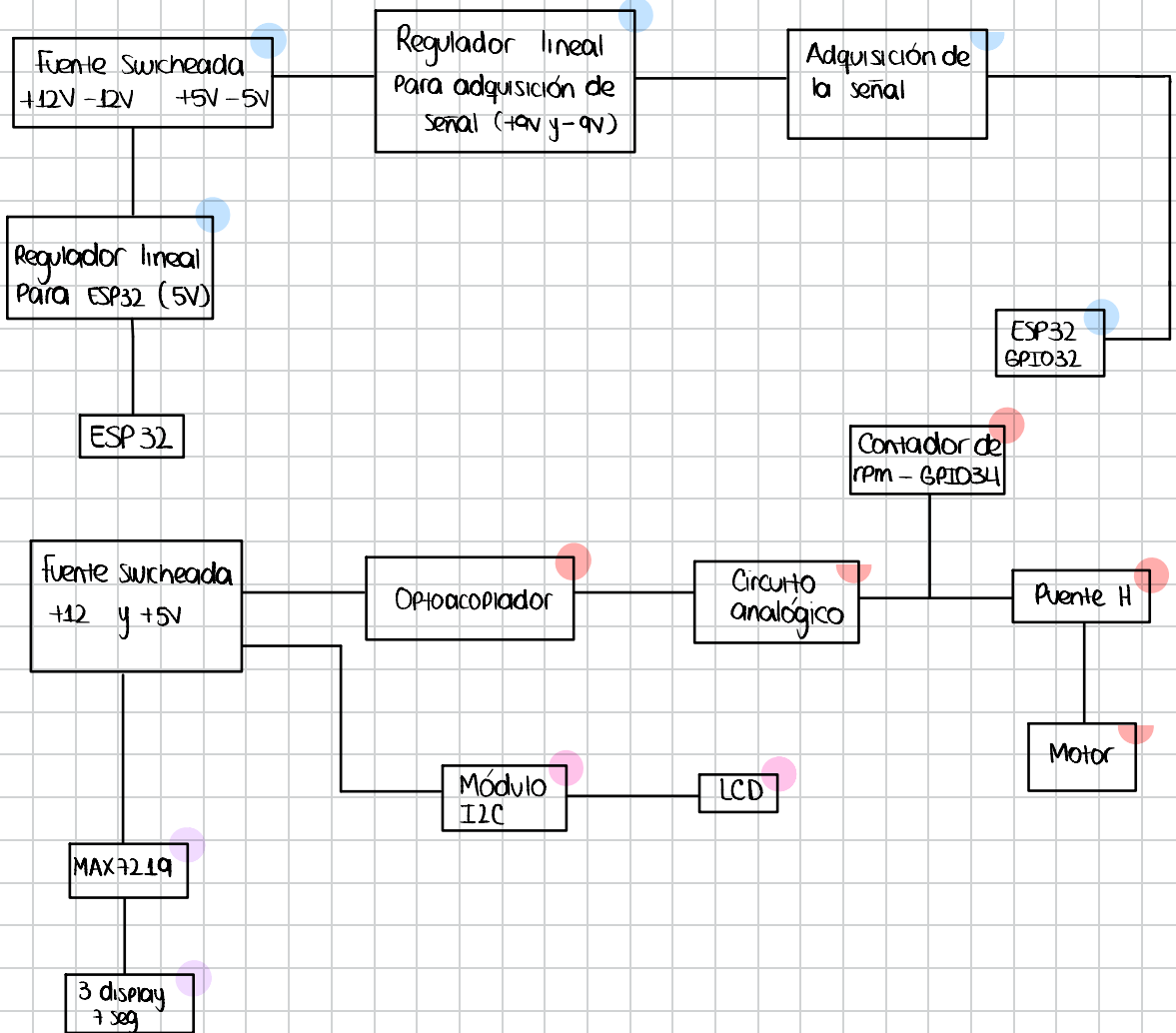
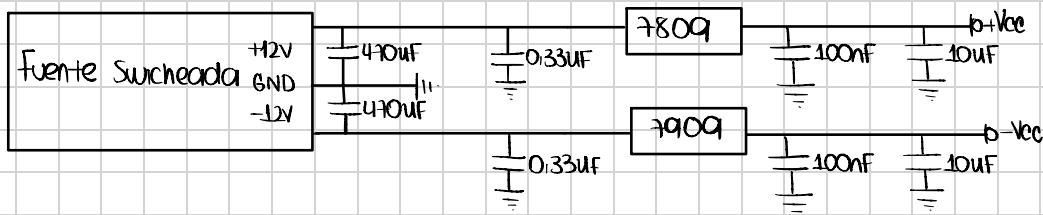


Entrega 3 del Proyecto de SE



1. Diagrama de bloques completo

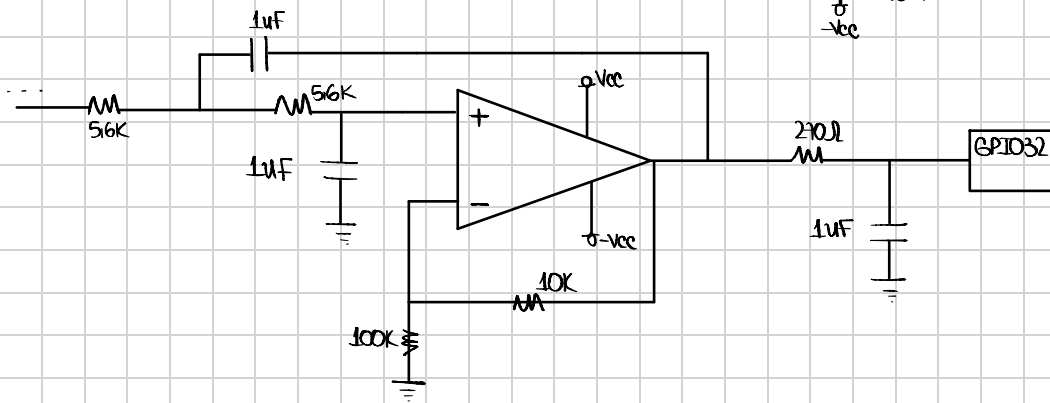

Bloque 1

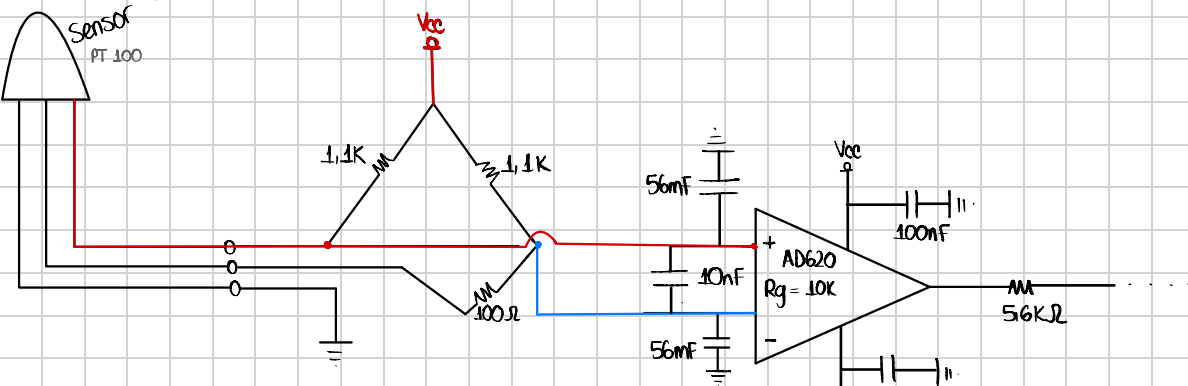

Bloque 2

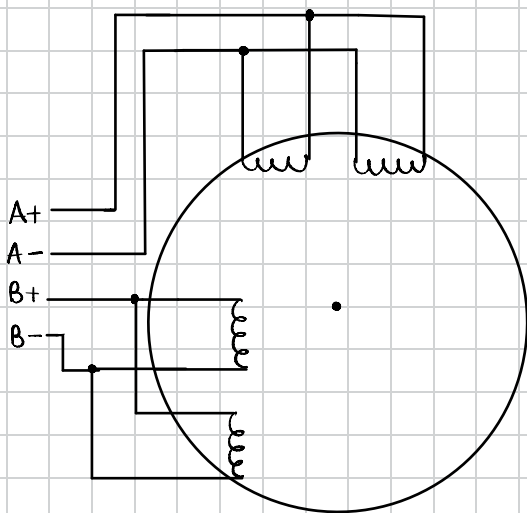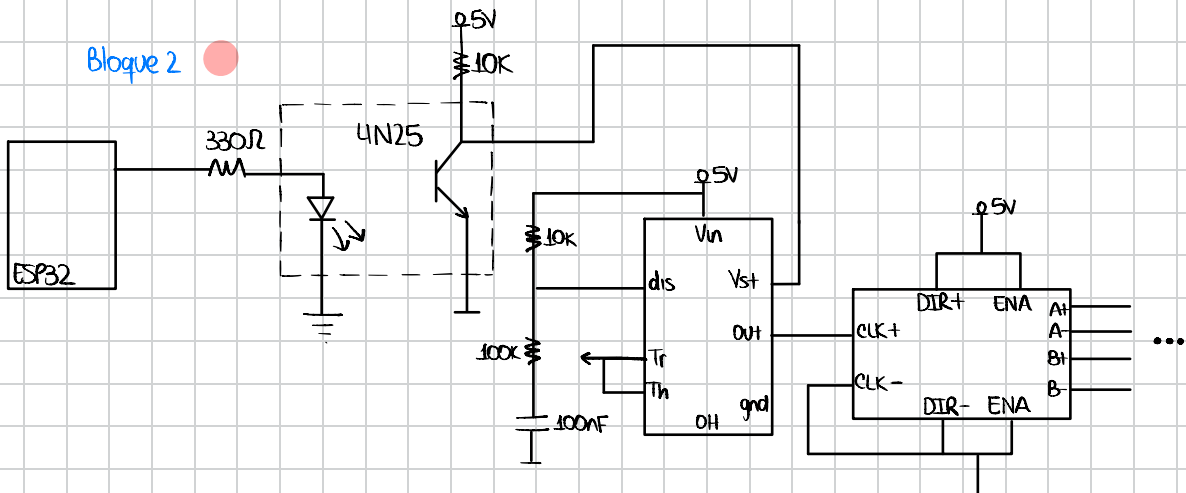


Bloque 3

Modulo PCF8574 (I2C)

LCD tipo HD44780 (16x2)

Conexión ESP32 → PCF8574

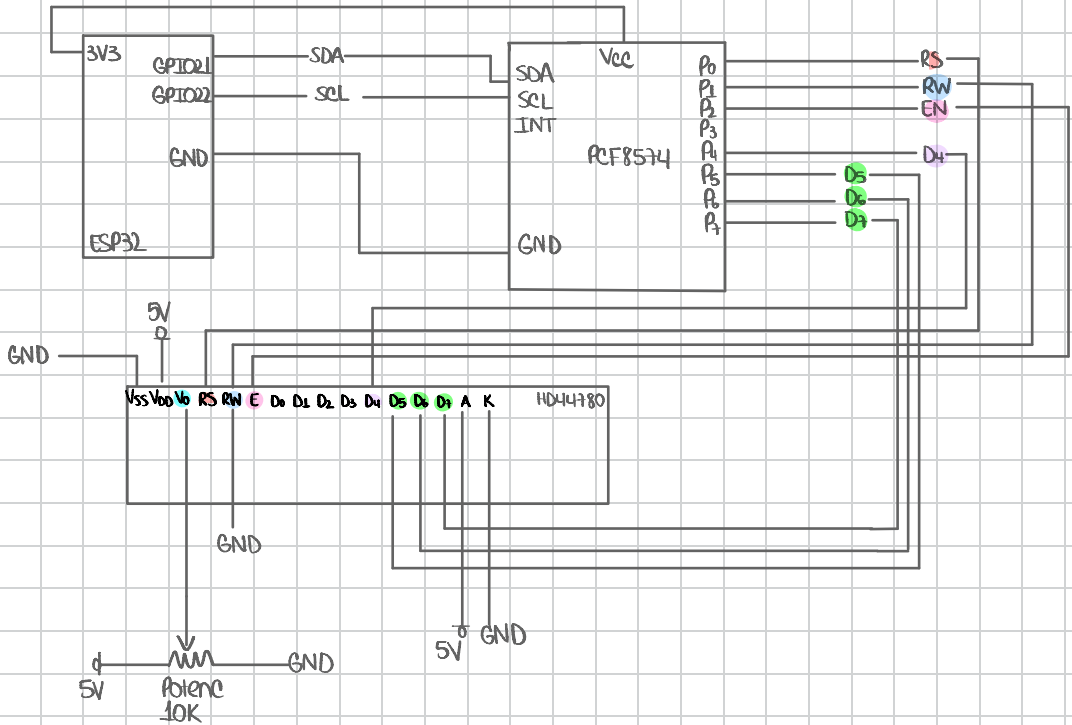

Bloque 4

$R = 330\Omega$

